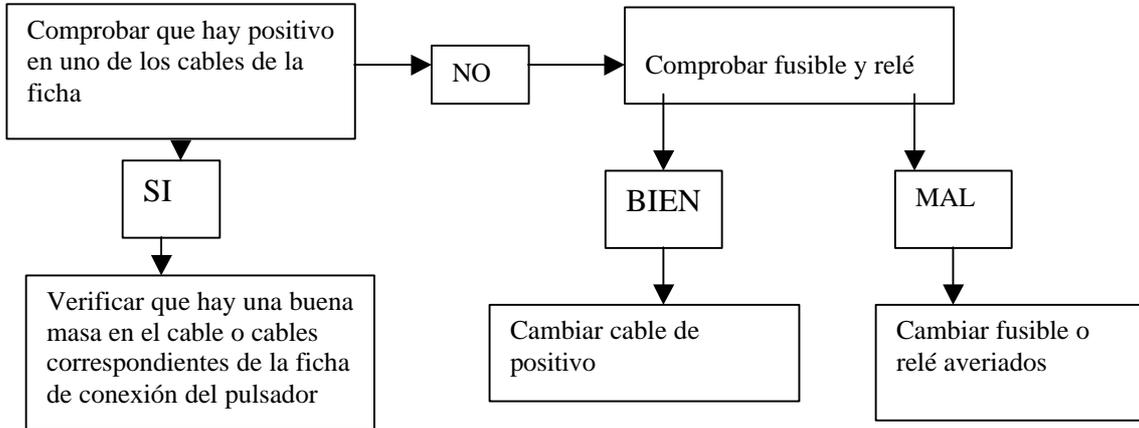



1.- SISTEMAS DE ELEVACIONES GOBERNADOS POR UN PULSADOR:

(Se comprueban en la ficha del pulsador)

AVERIA 1.1: NI SUBEN NI BAJAN 2 ELEVACIONES (DELANTEROS O TRASEROS)




AVERIA 1.2: NI SUBE NI BAJA LA LUNA DE UNA PUERTA

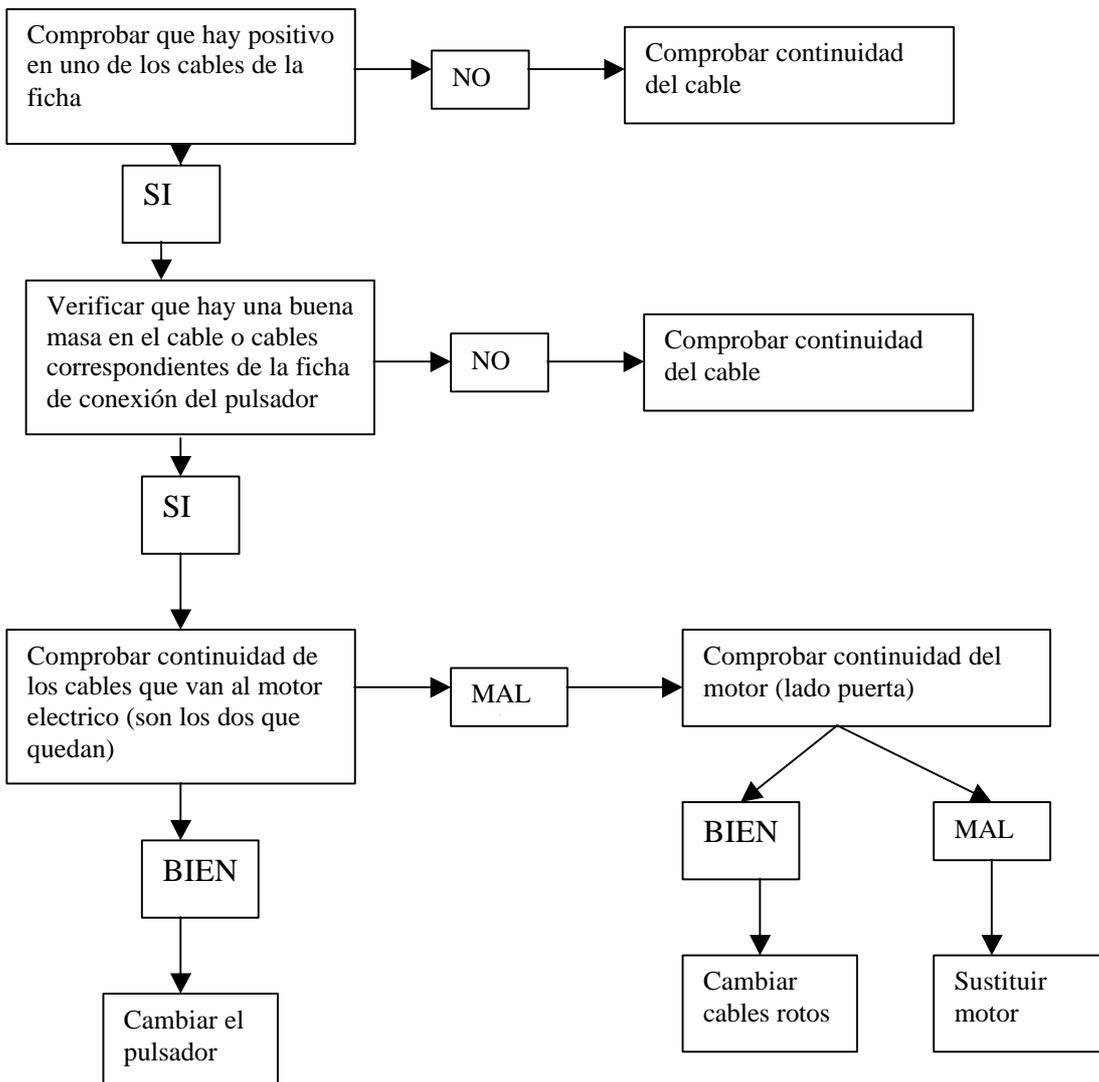

AVERIA 1.3: SUBE PERO NO BAJA (O AL REVES) UN CRISTAL

- En los pulsadores de 5 ó 6 terminales, comprobar el cable de masa correspondiente (hay 2)
- Cambiar el pulsador del elevacion


AVERIA 1.4: SUBE Y/O BAJA LENTAMENTE

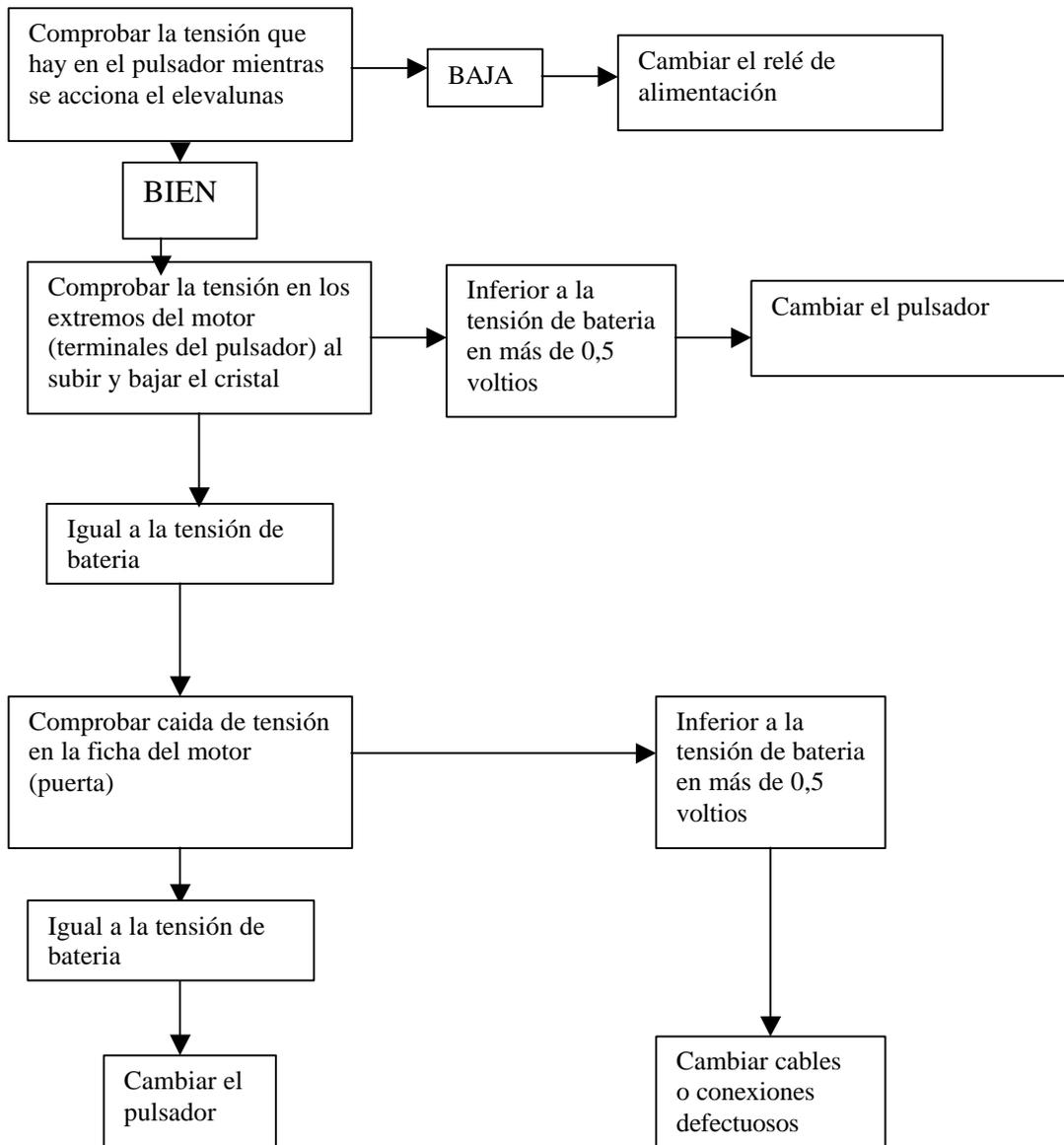


2.- SISTEMAS DE UN ELEVACIONES GOBERNADOS POR DOS PULSADORES (EN PUERTA DEL CONDUCTOR Y PUERTA DEL ACOMPAÑANTE):

(Se comprueban en las fichas de los pulsadores)

AVERIA 2.1: NO SUBE NI BAJA EL CRISTAL DESDE EL PULSADOR DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR

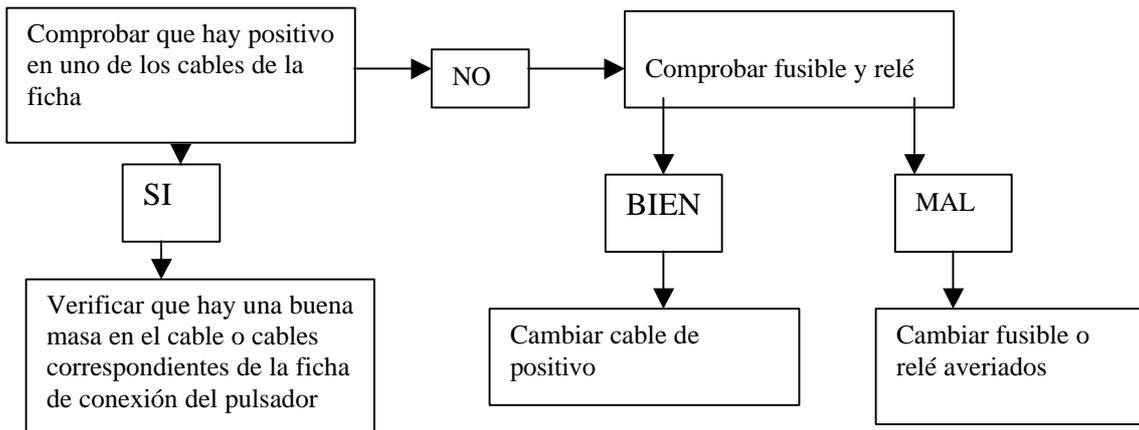

AVERIA 2.2: NO SUBE NI BAJA EL CRISTAL DESDE EL PULSADOR DE LA PUERTA DEL ACOMPAÑANTE

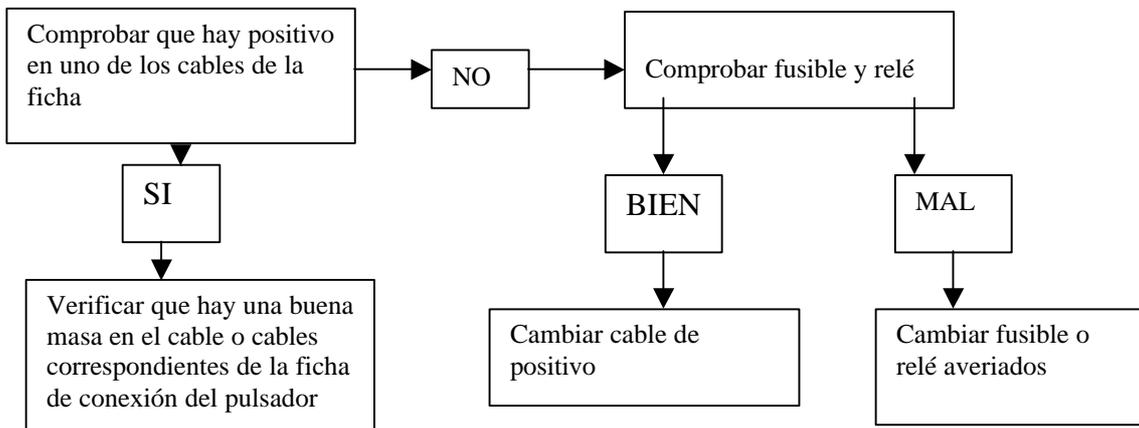

AVERIA 2.3: SUBE PERO NO BAJA (O AL REVES) EL CRISTAL DESDE UNO DE LOS DOS PULSADORES

- SUSTITUIR EL PULSADOR CORRESPONDIENTE

AVERIA 2.4: NO FUNCIONA

